


Group - 9, Section - B1

OPCODE				CODE	Operation	ALU Operation	ALU Selection		RegDST	ALUSRC	MemToReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	Jump
OP3	OP2	OP1	OP0				S1	S0								
0	0	0	1	I	lw	Add	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
0	0	1	0	J	sw	Add	0	0	X	1	X	0	0	1	0	0
0	0	1	1	K	beq	Sub	0	1	X	0	X	0	0	0	1	0
0	1	0	0	L	j	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	1
0	1	0	1	C	addi	Add	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	H	ori	OR	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	A	add	Add	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	G	or	OR	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	B	sub	Sub	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	E	and	AND	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	D	subi	Sub	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	F	andi	AND	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0


ICs

1. ALU - IC74LS381
2. ROM - IC2764
- 3.
4. 2114
5. 2732

Functions

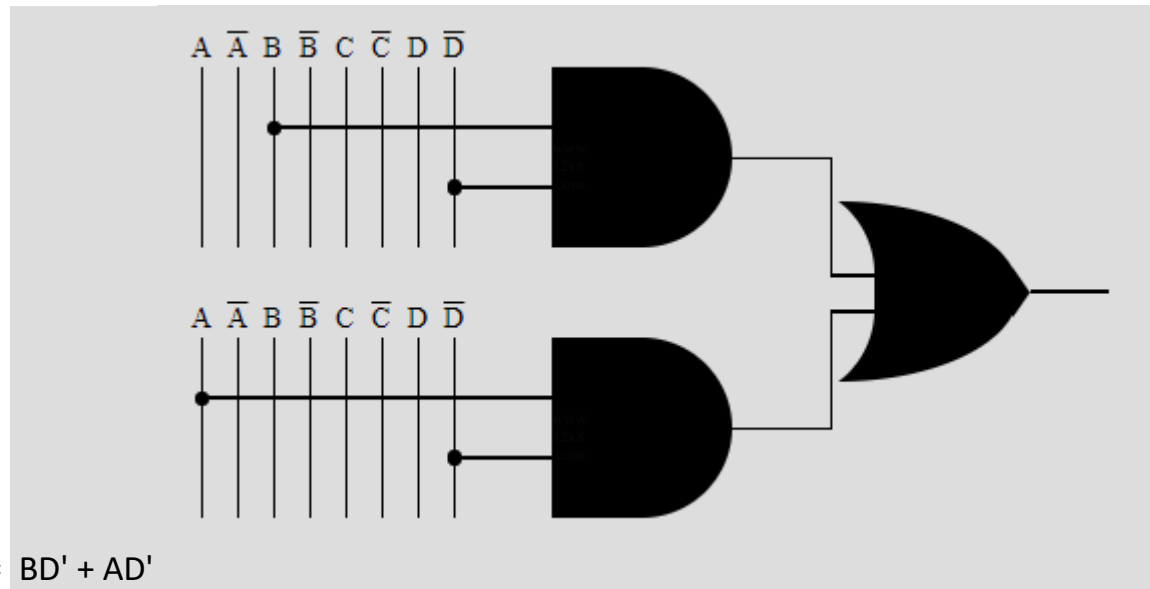


1. $S1 = BD' + AD'$

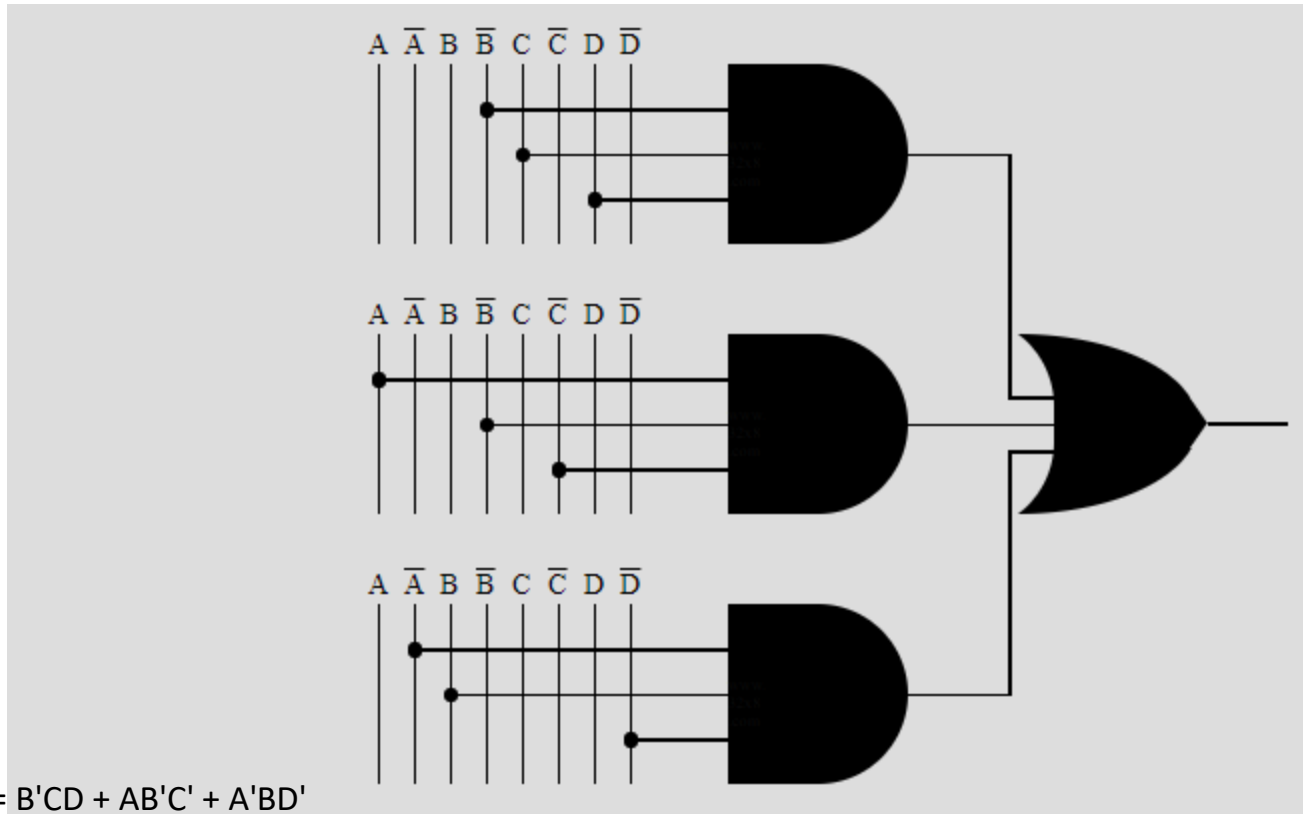


2. $S0 = B'CD + AB'C' + A'BD'$


3. $\text{RegDST} = B'D' + AB'C' + A'CD$

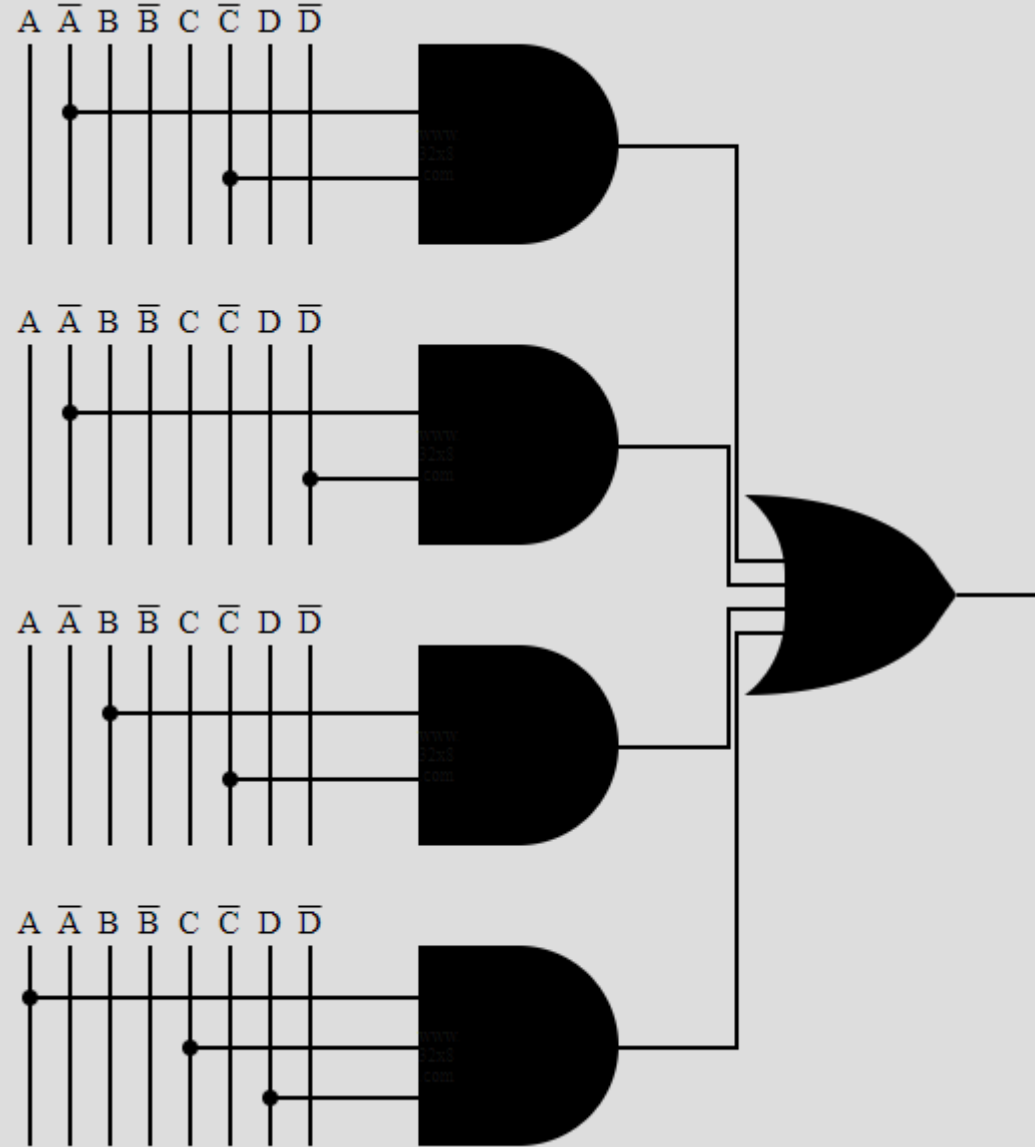


4. $ALUSCR = A'C' + A'D' + BC' + ACD$

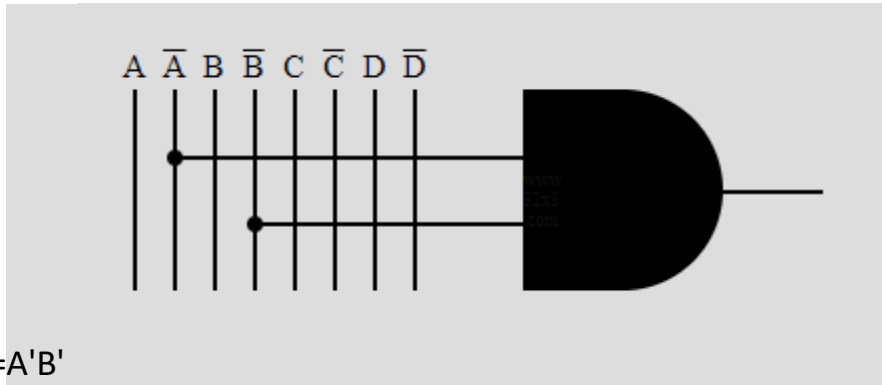


5. MemToReg= $A'B'$

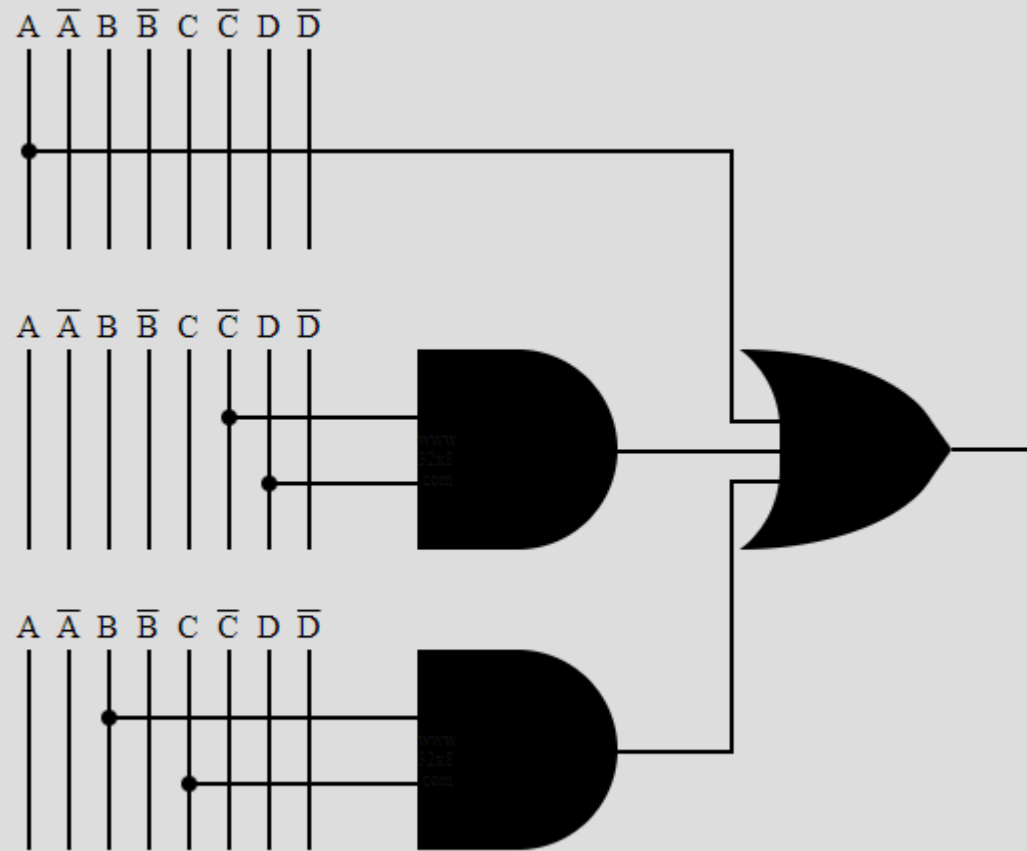


6. $\text{RegWrite} = A + C'D + BC$

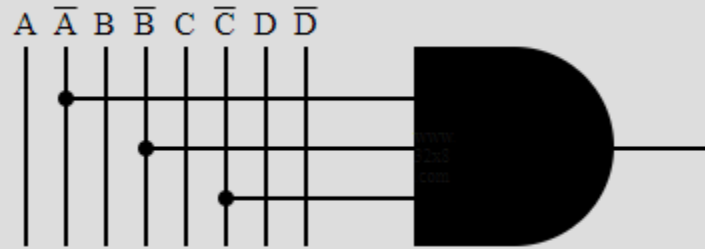


7. MemRead = $A'B'C'$

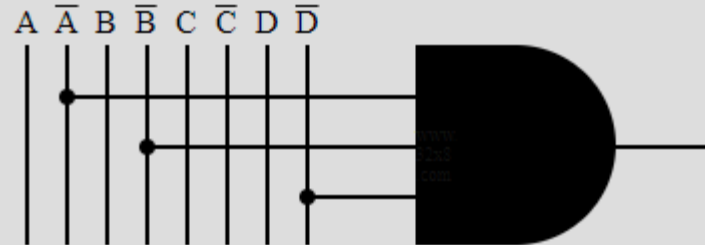

8. MemWrite = $A'B'D'$

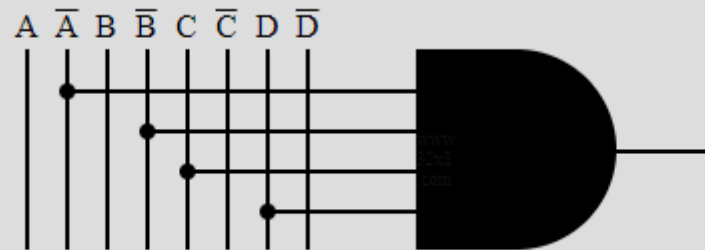

9. Branch = $A'B'CD$

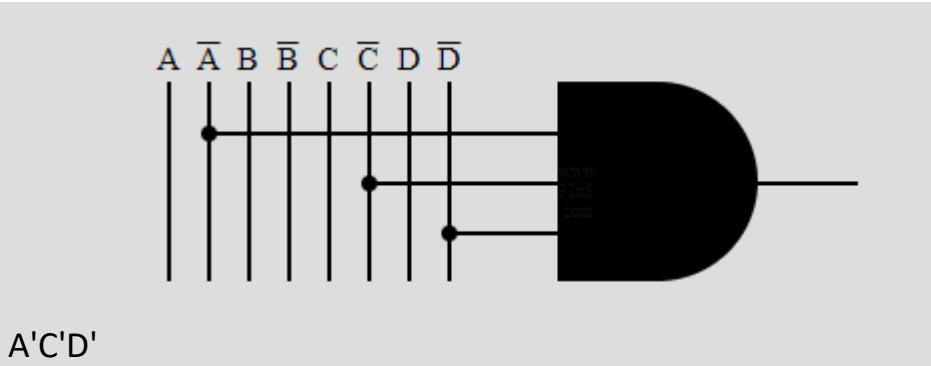

10.Jump = $A'C'D'$